

848



# 黑龙江大学 2016 年硕士研究生入学考试试题签

学科、专业：控制科学与工程、机电一体化理论及应用

考试科目：机电一体化理论 (共 6 页，第 1 页)

注意：请在答卷纸上回答问题，并注明题号。在本题签上答题无效

## A、控制原理部分（必答）

### 1、填空题（每空 2 分，共 20 分）

- 1). 经典控制理论主要是以（ ）为基础，研究单输入、单输出系统的分析和设计问题。
- 2). 在组成系统的元器件中，只要有一个元器件不能用线性方程描述，即为（ ）控制系统。
- 3). 在线性定常系统中，当初始条件为（ ）时，系统输出量拉氏变换与输入量拉氏变换之比称作系统的传递函数。
- 4). 描述稳定的系统在单位阶跃函数作用下，动态过程随时间变化状况的指标主要有：延迟时间、上升时间、（ ）、调节时间、超调量。
- 5). 某系统的微分方程为  $0.2\dot{c}(t) = 2r(t)$ ，且初始条件为零，则该系统的单位阶跃响应为（ ）。
- 6). 在劳斯表中，若第一列的元素从上至下为 3、1、-7、5，则该系统 s 右半平面的极点数为（ ）。  
1
- 7). 已知二阶系统的传递函数  $G(s) = \frac{4}{s^2 + 4s + 4}$ ，则系统的阻尼比为（ ）。  
1
- 8). 实轴上的根轨迹是指那些在其右侧开环实数零、极点总数为（ ）数的区间。
- 9). 非最小相位系统常在传递函数中包含（ ）s 平面的零点或极点。
- 10). 利用超前网络进行串联校正的基本原理，是利用超前网络的（ ）超前特性。

### 2、单项选择题（从每小题的四个答案中，选出唯一正确的答案）（每小题 2 分，共 20 分）

- 1). 自动控制是指在没有人直接参与的情况下，利用（ ），使被控对象的被控制量自动地按预定规律变化。  
A、检测装置 B、控制装置 C、调节装置 D、放大装置
- 2). 积分环节的传递函数为（ ）。  
 $A、T \frac{dc(t)}{dt} + c(t) = r(t)$  B、 $\frac{1}{Ts+1}$  C、 $c(t) = \int r(t)dt$  D、 $\frac{1}{s}$
- 3). 一阶微分环节的微分方程为（ ）。  
 $A、c(t) = \frac{dr(t)}{dt}$  B、 $\frac{1}{Ts+1}$  C、 $c(t) = T \frac{dr(t)}{dt} + r(t)$  D、 $Ts + 1$
- 4). 在典型二阶系统中，当阻尼比等于 1 时，其闭环系统根的情况是（ ）。  
A、两个纯虚根 B、两个不等实根 C、两个相等负实根 D、两个共轭复根
- 5). 已知系统的开环传递函数为  $G_K(s) = \frac{100}{(0.2s+1)(s+5)}$ ，则该系统的开环增益为（ ）。  
A  
A、500 B、100 C、40 D、20
- 6). 已知系统的特征方程为  $s^3 + 20s^2 + 4s + 100 = 0$ ，则系统是（ ）。  
A  
A、稳定 B、不稳定 C、临界稳定 D、不能确定
- 7). 下列哪种措施对改善系统的精度没有效果（ ）。  
A、增加积分环节 B、提高系统的开环增益  
C、增加微分环节 D、引入扰动补偿
- 8). 在正弦输入信号的作用下，系统输出的（ ）称为频率响应。  
A、稳态分量 B、暂态分量 C、参量 D、暂态分量或稳态分量

注意: 请在答卷纸上回答问题, 并注明题号。在本题签上答题无效

9. 系统开环幅相频率特性的特点为: 当 ( ) 时,  $G(j\omega)$  曲线从正虚轴开始。


- A、 $V = 0$  B、 $V = 1$  C、 $V = 2$  D、 $V = 3$

10). 如果开环传递函数没有极点位于右半  $s$  平面, 那么闭环系统稳定的充要条件是: 当  $\omega$  由  $-\infty$  变到  $+\infty$  时, 开环频率特性包围  $(-1, j0)$  ( ) 圈。

- A、-1 B、0 C、+1 D、+2

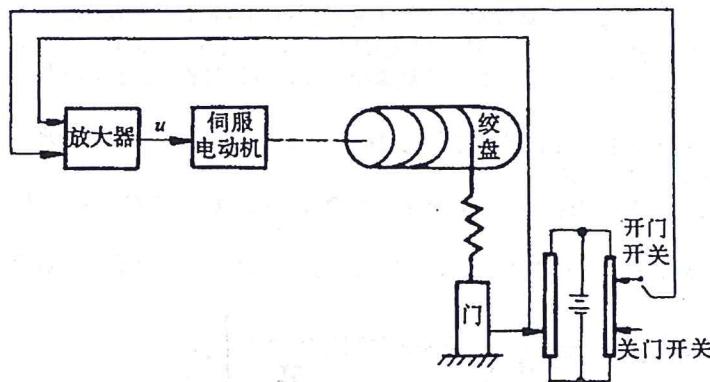3、(10分)

下图是仓库大门自动控制系统原理示意图。试说明系统自动控制大门开、闭的工作原理, 指出被控对象和被控量, 并画出系统方框图。




注意: 请在答卷纸上回答问题, 并注明题号。在本题签上答题无效

以下, B 与 C 可任选一部分作答

B、机械原理部分 (B 与 C 可任选一部分作答)

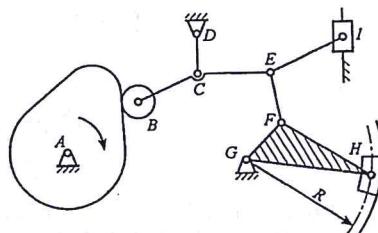
1、计算题 1 图示机构的自由度, 并指出该机构中是否存在虚约束、复合铰链和局部自由度。若存在, 在图中明确指出, 并说明机构具有确定运动的条件。(12 分)



题 1 图

2、在题 2 图所示的导杆机构运动简图中, 比例  $\mu_1 = 1 \text{ mm/mm}$ , 已知构件 1 的角速度  $\omega_1$ 。求: (15 分)

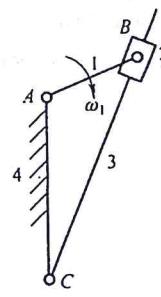- (1) 机构在图示位置的全部速度瞬心;
- (2) 用瞬心法求该位置构件 2 的角速度  $\omega_2$ 。




题 2 图

3、一对渐开线外啮合标准直齿圆柱齿轮传动, 已知:  $m=5 \text{ mm}$ ,  $z_1=20$ ,  $z_2=30$ ,  $\alpha=20^\circ$ 。(15 分)

- 1) 试求分度圆半径  $r_1$ 、 $r_2$ , 齿顶圆半径  $r_{a1}$ 、 $r_{a2}$ , 齿根圆半径  $r_{f1}$ 、 $r_{f2}$ , 标准中心距  $a$ 。
- 2) 若安装中心距  $a'$  比标准中心距增大 2mm, 喷合角  $\alpha'$  及两轮的节圆半径  $r_1'$ 、 $r_2'$  各为多少?

4、如题 4 图所示轮系, 设各齿轮均为模数、压力角相同的标准直齿圆柱齿轮,  $z_1=40$ ,  $z_2=60$ ,  $z_2'=20$ ,  $z_3=80$ ,  $z_5=50$ ,  $z_5'=100$ , 求: (15 分)

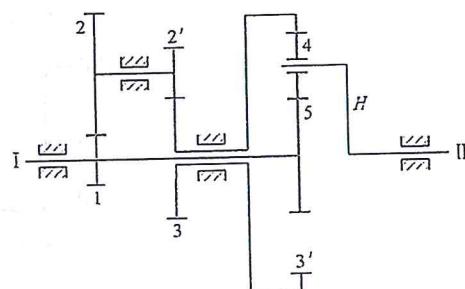- (1) 确定齿轮 4 的齿数  $z_4$ ;
- (2) 计算  $i_{IH}$ ;
- (3) 轴 I 和轴 II 的转向是否相同?




题 4 图

注意: 请在答卷纸上回答问题, 并注明题号。在本题签上答题无效

- 5、如题 5 图所示铰链四杆机构中已知  $l_{BC}=500\text{mm}$ ,  $l_{CD}=350\text{mm}$ ,  $l_{AD}=300\text{mm}$ , AD 为机架。试求:  
(15 分)

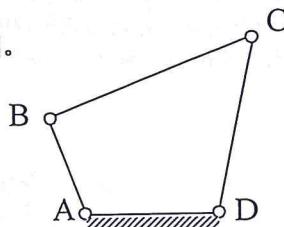
- (1) 此机构在什么条件下可成为双摇杆机构?  
(2) 若此机构为双摇杆机构, 求  $l_{AB}$  的取值范围。



题 5 图

- 6、在题 6 图所示滚子摆动从动件盘形凸轮机构中, 凸轮 1 的工作轮廓为圆, 其圆心和半径分别为  $C$  和  $R$ , 凸轮 1 沿顺时针方向转动, 推动从动件往复摆动。已知:  $R=100\text{mm}$ ,  $OC=30\text{mm}$ , 摆杆长度  $l=90\text{mm}$ , 中心距  $a=125\text{mm}$ , 滚子半径  $r_f=10\text{mm}$ , 试求: (15 分)

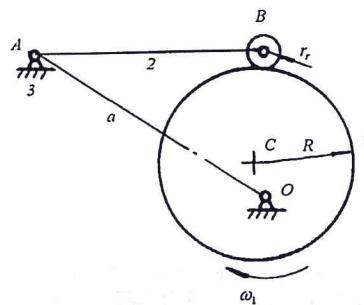
- (1) 绘出凸轮的理论轮廓和凸轮基圆;  
(2) 凸轮的基圆半径  $r_0$  和从动件行程角  $\psi_{\max}$ ;  
(3) 推程运动角  $\phi_0$ 、回程运动角  $\phi_0'$ 、远休止角  $\phi_s$  和近休止角  $\phi_s'$ 。



题 6 图

- 7、已知某机械一个稳定运动循环内的等效力矩  $M_t$  如题 7 图所示, 等效驱动力矩  $M_d$  为常数, 等效构件的最大及最小角速度分别为  $\omega_{\max}=200\text{rad/s}$  及  $\omega_{\min}=180\text{rad/s}$ 。试求: (13 分)

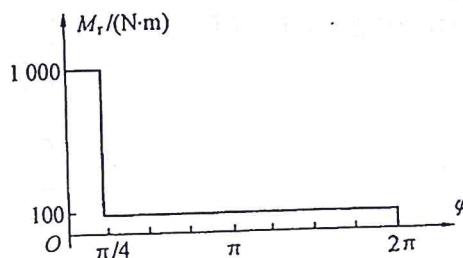- (1) 等效驱动力矩  $M_d$  的大小;  
(2) 运转的速度不均匀系数  $\delta$ ;  
(3) 当要求  $\delta$  在 0.05 范围内, 并不计其余构件的转动惯量时, 应装在等效构件上的飞轮的转动惯量  $J_F$ 。



题 7 图

注意: 请在答卷纸上回答问题, 并注明题号。在本题签上答题无效


C、数字电子技术部分 (B 与 C 可任选一部分作答)

1、完成下面表 1 中的数制和码制的转换 (10 分)


表 1

十进制数	二进制数	十六进制数	8421BCD 数
(93) <sub>10</sub>			
二进制数	二进制原码	二进制反码	二进制补码
(-1000100) <sub>2</sub>			

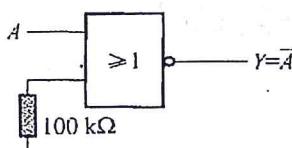
2、说明下图 1 中 (a)、(b)、(c) 三个电路能否正常工作。如果不能, 说明原因, 并改正为可正常工作电路。(10 分)



(a) 用 74 系列 TTL 或非门接成反相器

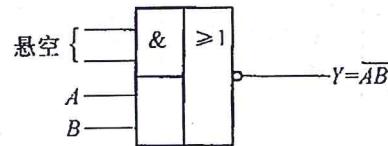

(b) 用 74 系列 TTL 与非门接成与非门

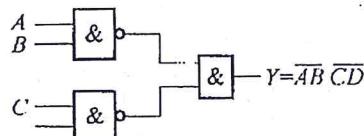

(c) 用 74 系列 TTL 与非门 (推拉式输出) 接成与 “线与”

图 1

3、写出钟控 RS 触发器的状态方程, 画出状态转移图和激励表。(10 分)

4、电路如下图 2 所示, 触发器为上升沿触发。(10 分)

- 说明图中各部分电路的功能;
- 画出 A、B、Y 各点的波形。

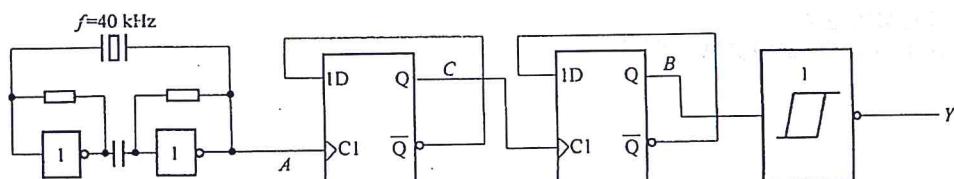


图 2

5、某系统的内存储器容量为 64K\*16 位, 存储器芯片采用 SRAM 62256, 画出存储器的扩展接线图。对图中地址线、数据线加以必要说明。(10 分)

6、某权电流 D/A 转换器的原理电路如下图 3 所示。(10 分)

- 说明电路中多发射极晶体管的作用是什么?
- 求  $I_o = ?$ ; 并以  $I_o$  和输出  $D = d_3d_2d_1d_0$  为变量, 写出  $V_o$  表达式。

注意: 请在答卷纸上回答问题, 并注明题号。在本题签上答题无效

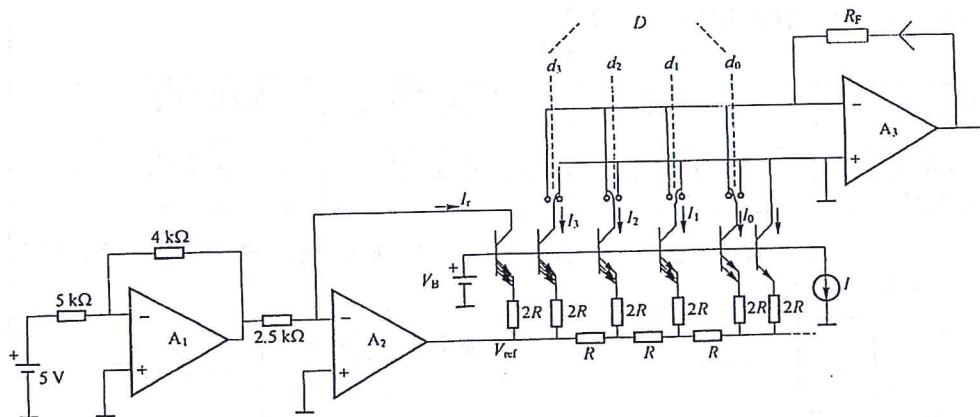


图 3

- 7、画出下图 4 所示时序电路的状态转换表、状态转换图, 写出激励函数和状态方程, 分析其逻辑功能。(20 分)

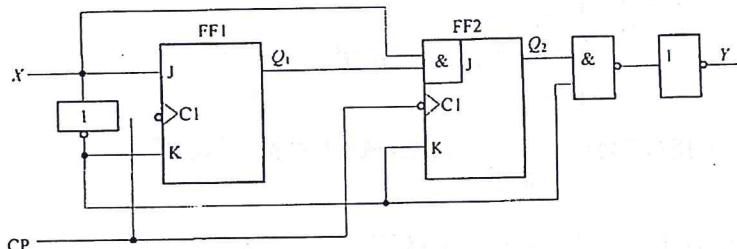


图 4

- 8、设计一个逻辑电路供三人 (A、B、C) 表决使用, “1”表示赞成, “0”表示反对”; 多数赞成则表决结果  $Y=1$ , 反之则  $Y=0$ 。(20 分)

- (1) 画出逻辑状态表。
- (2) 写出最简逻辑式。
- (3) 画出由与门、或门实现的逻辑图。